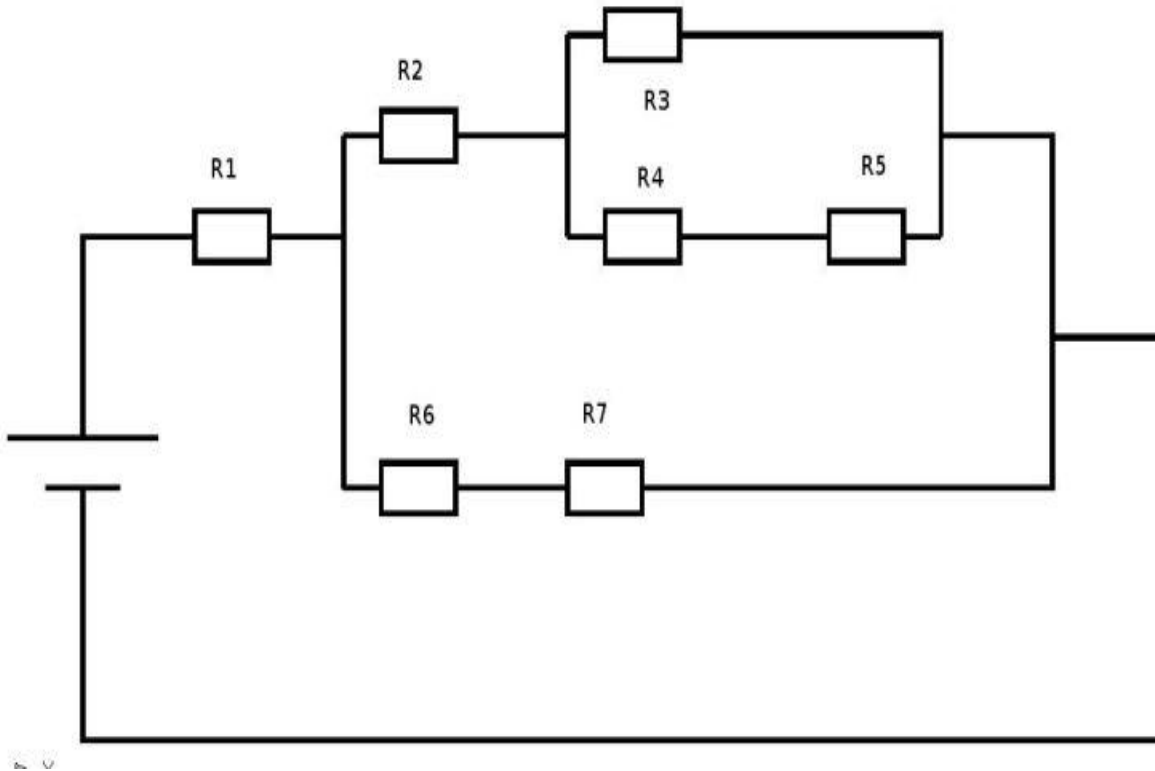


Resistencia equivalente circuito mixto




- $R1 = 6 \Omega$
- $R2 = 1,4 \Omega$
- $R3 = 2 \Omega$
- $R4 = 6 \Omega$
- $R5 = 2 \Omega$
- $R6 = 2 \Omega$
- $R7 = 1 \Omega$

Resistencia equivalente circuito mixto

- Seleccionamos las resistencias en serie


Resistencia equivalente circuito mixto

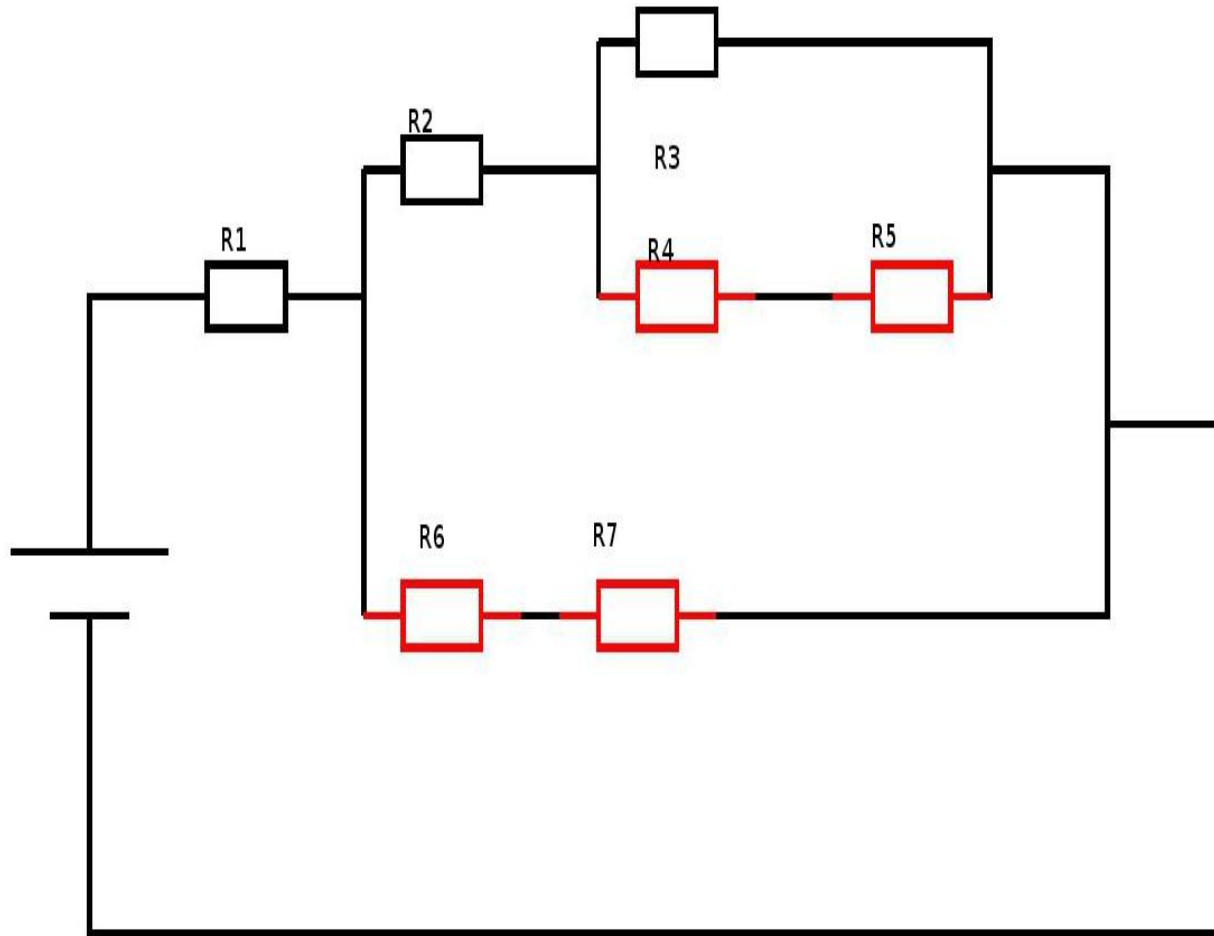

- $R_{T1} =$
 $R4 + R5 =$
 $6 + 2 = 8 \Omega$

- $R_{T2} =$
 $R6 + R7 =$
 $2 + 1 = 3 \Omega$

Resistencia equivalente circuito mixto

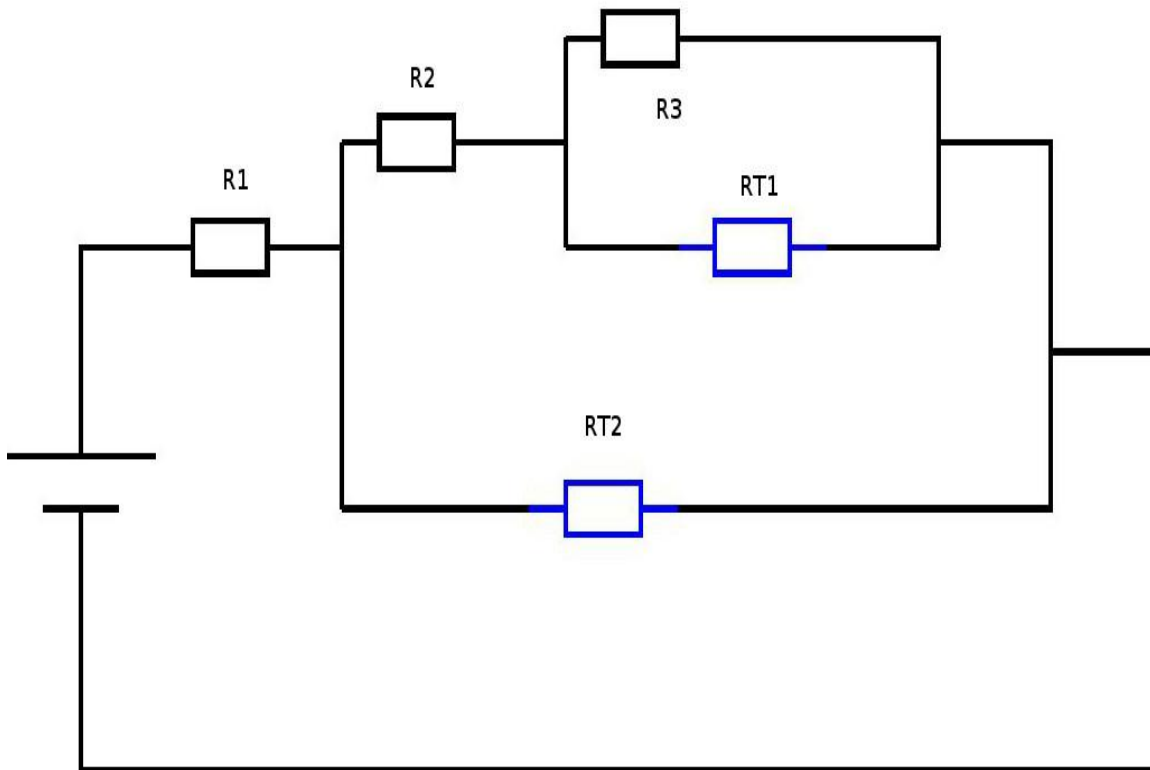


- $R1 = 6 \Omega$
- $R2 = 1,4 \Omega$
- $R3 = 2 \Omega$
- $RT1 = 8 \Omega$
- $RT2 = 3 \Omega$

Resistencia equivalente circuito mixto


- No hay resistencias en serie
- Seleccionamos las resistencias en paralelo

Resistencia equivalente circuito mixto

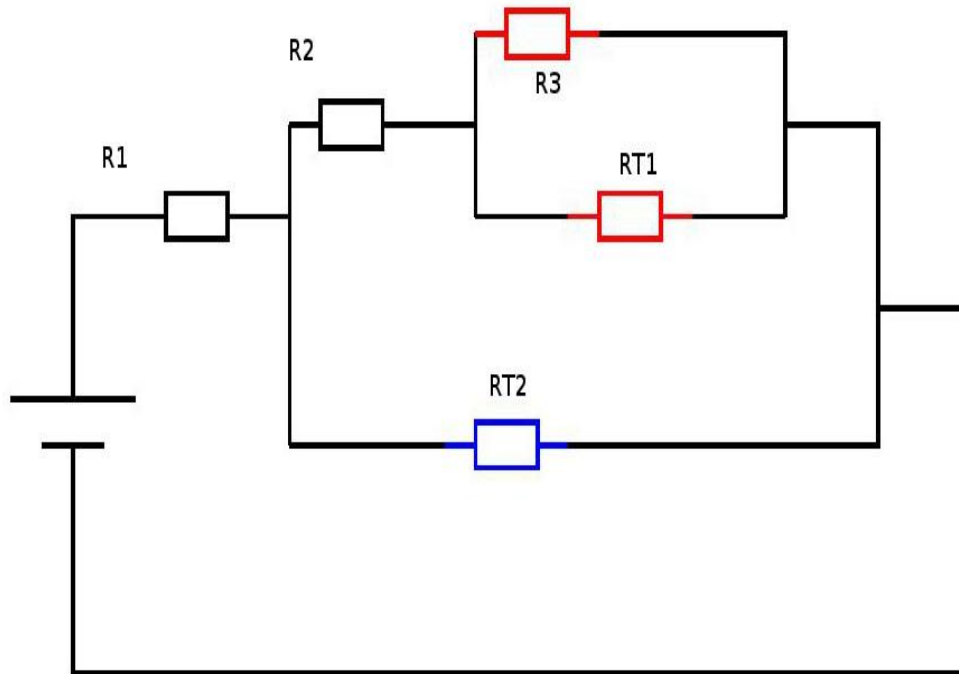


- $RT3 =$
 $(R3 * RT1) / (RT3 + RT1)$
 $= (2 * 8) / (2 + 8)$
 $= 1,6 \Omega$

Resistencia equivalente circuito mixto

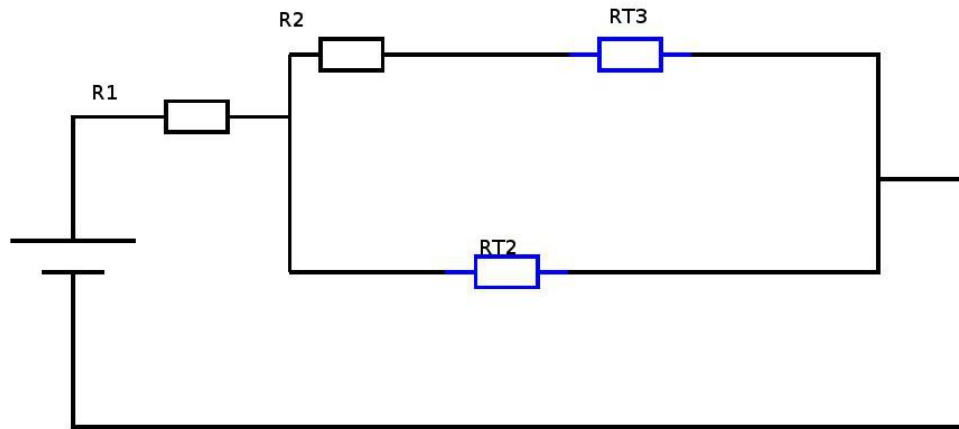


- $R1 = 6 \Omega$
- $R2 = 1,4 \Omega$
- $RT3 = 1,6 \Omega$
- $RT2 = 3 \Omega$

Resistencia equivalente circuito mixto

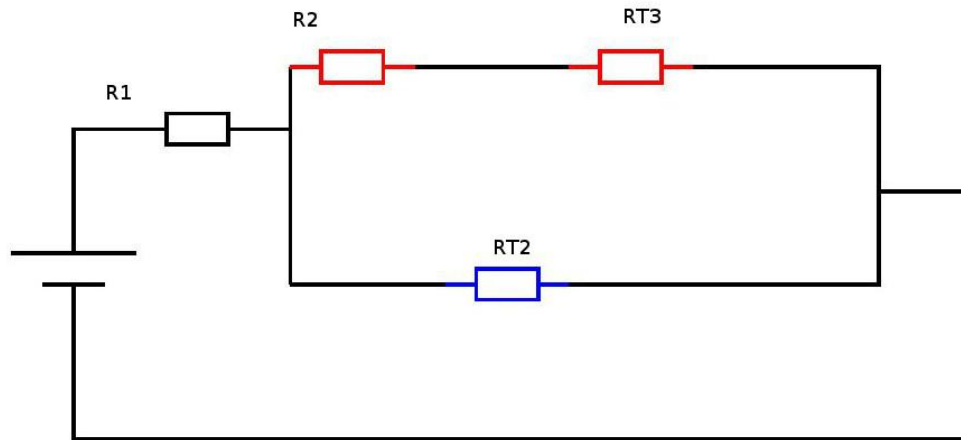


- $RT4 =$
 $R2 + RT3 =$
 $1,4 + 1,6 =$
 3Ω

Resistencia equivalente circuito mixto

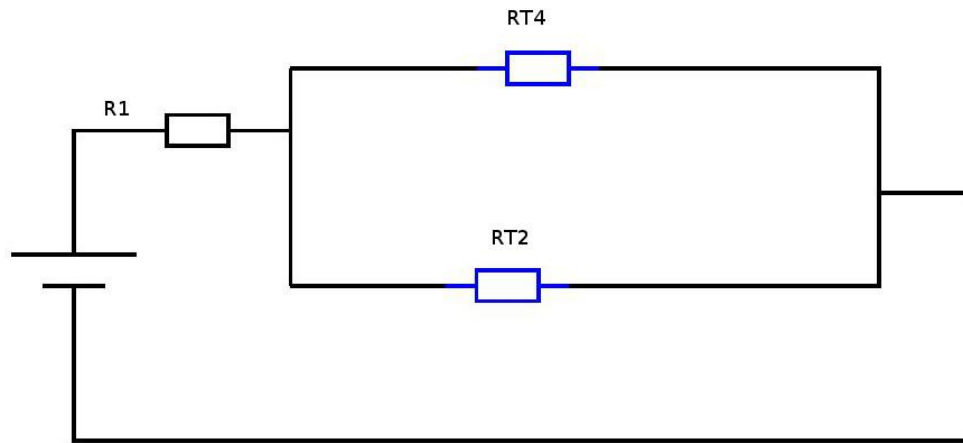

- $R1 = 6 \Omega$
- $RT2 = 3 \Omega$
- $RT4 = 3 \Omega$


Resistencia equivalente circuito mixto

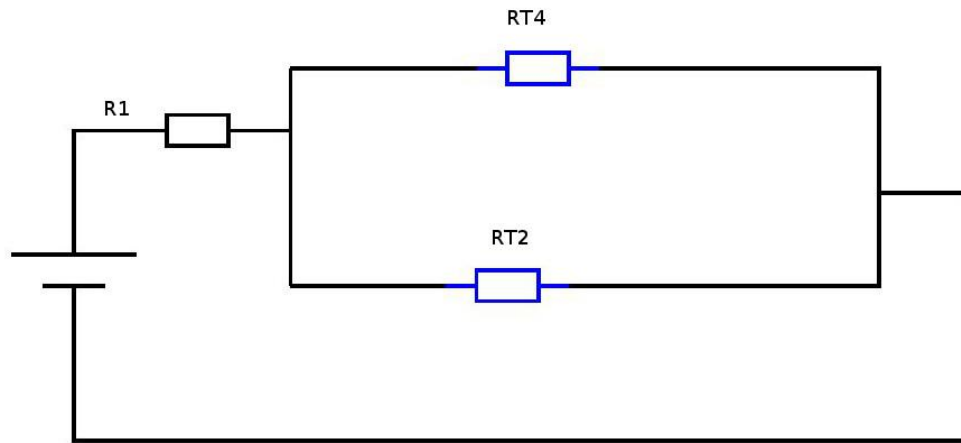

- $RT5 =$
 $(RT4 * RT2) / (RT4 + RT2)$
 $= (3 * 3) / (3 + 3)$
 $= 1,5 \Omega$

Resistencia equivalente circuito mixto

- $R1 = 6 \Omega$
- $RT5 = 1,5 \Omega$

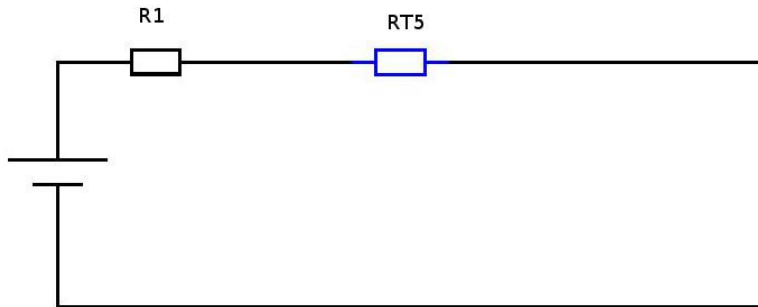

$$\begin{aligned} RT &= R1 + RT5 = \\ &6 + 1,5 = \\ &7,5 \Omega \end{aligned}$$

Resistencia equivalente circuito mixto

$$R_T = 7,5 \Omega$$

