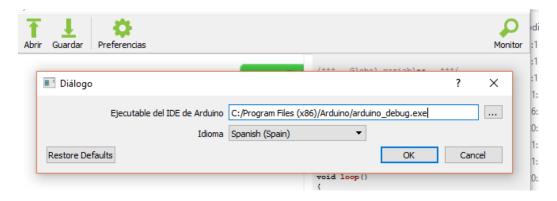


1. INTRODUCCIÓN, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN

- 1. Instalar Software de Arduino.
- 2. Instalar Software de Visualino. Requiere que esté instalada la última versión del IDE de Arduino.
- 3. Configurar las Preferencias de Visualino para que esté localizado.




2. PRÁCTICAS

2.1. Intermitente

Se trata de realizar un ejercicio básico que consiste en encender y a pagar un led que conectamos en el PIN 13 de Arduino que lo configuramos como salida. El tiempo de encendido y apagado es de 1 segundo.


Organigrama y Esquema

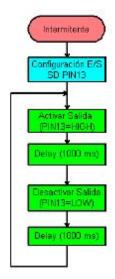

PRÁCTICAS DE ARDUINO / VISUALINO




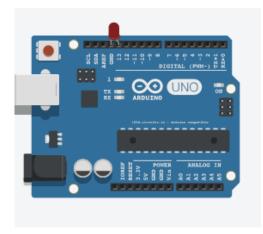Organigrama y esquema de conexionado con la tarjeta Arduino.



Obsérvese que se ha colocado el diodo led sin resistencia en serie dado que el PIN13 de Arduino ya lleva incorporada una resistencia interior. En el caso e colocar el diodo LED en otra salida deberíamos colocar una resistencia de al entre 220 y 500 ohmios dependiendo del consumo de corriente del diodo.

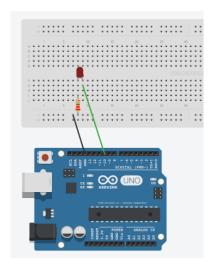Conexionado a realizar en el caso de realizar la salida por el PIN 10



Listado de componentes:

- 1 Resistencia 220 Ω
- · 1 Diodo LED

PRÁCTICAS DE ARDUINO / VISUALINO



PROGRAMA VISUALINO




PROGRAMA

```
void setup()
{
  pinMode(13,OUTPUT);
}
void loop()
{
  digitalWrite(13,HIGH);
  delay(1000);
  digitalWrite(13,LOW);
  delay(1000);
}
```




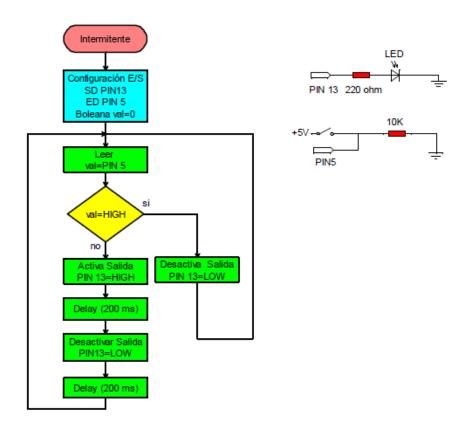2.2. Alarma-1

Cuando se pulsa el pulsador (Pin5 a "0") se enciende y se apaga de forma intermitente el pin 13.



MONTAJE

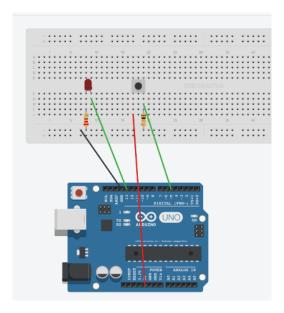

PRÁCTICAS DE ARDUINO / VISUALINO



Listado de componentes:

- · 1 pulsador
- · 1 Resistencia 10 $k\Omega$
- · 1 Resistencia 220 Ω
- · 1 Diodo LED

PROGRAMA VISUALINO

```
Inicio

Repetir si Leer el pin digital PIN# 5 = ALTO 

ejecutar Escribir en el pin digital PIN# 13 estado ALTO 

Esperar [ms] 200

Escribir en el pin digital PIN# 13 estado BAJO 

Esperar [ms] 200
```


PROGRAMA

```
void setup()
{
    pinMode(5,INPUT);
    pinMode(13,OUTPUT);
}
void loop()
{
    if (digitalRead(5) == HIGH) {
        digitalWrite(13,HIGH);
        delay(200);
        digitalWrite(13,LOW);
        delay(200);
    }
}
```




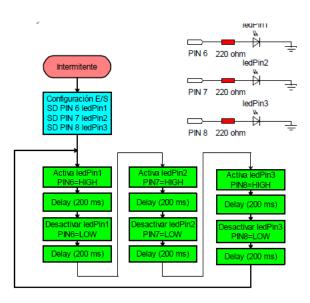2.3. Secuencia Básica de 3 LEDs

Se trata de encender y apagar 3 LEDs colocados en las salidas 6, 7 y 8 (PIN6, PIN7 y PIN8) con una cadencia de 200 ms. Las variables asignadas a cada led son ledPin1, ledPin2 y ledPin3.



MONTAJE

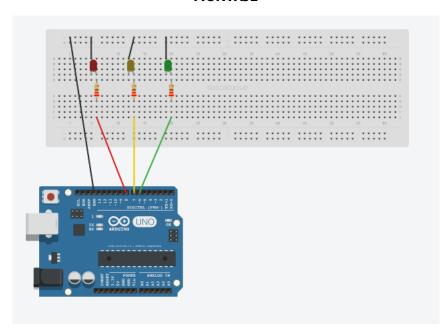

Listado de componentes:

- · 3 Resistencia 220 Ω
- · 3 Diodo LED



PROGRAMA VISUALINO

```
Inicio

Repetir

Escribir en el pin digitalPIN# 6 estado ALTO 

Esperar [ms] 200

Escribir en el pin digitalPIN# 7 estado ALTO 

Esperar [ms] 200

Escribir en el pin digitalPIN# 7 estado BAJO 

Esperar [ms] 200

Escribir en el pin digitalPIN# 7 estado BAJO 

Esperar [ms] 200

Escribir en el pin digitalPIN# 8 estado ALTO 

Esperar [ms] 200

Escribir en el pin digital PIN# 8 estado BAJO 

Esperar [ms] 200

Escribir en el pin digital PIN# 8 estado BAJO 

Esperar [ms] 200
```

PROGRAMA ARDUINO

```
void setup()
{
 pinMode(6,OUTPUT);
pinMode(7,OUTPUT);
 pinMode(8,OUTPUT);
}
void loop()
{
  digitalWrite(6,HIGH);
  delay(200);
  digitalWrite(6,LOW);
  delay(200);
  digitalWrite(7,HIGH);
  delay(200);
  digitalWrite(7,LOW);
  delay(200);
  digitalWrite(8,HIGH);
```